



# 순차논리회로 및 기타 논리회로 설계

# Lecture's Goal

- ➔ 순차논리 회로를 설계하기 위해 FSM도를 작성하고 Verilog HDL로 설계하는 과정을 알아보고, 설계된 순차논리 회로를 시뮬레이션으로 설계를 검증하고 동작을 확인한다.
- ➔ 기타 논리회로를 설계할 때 사용 할 수 있는 설계 방법에 대해서 알아보고, 설계된 회로를 시뮬레이션으로 확인함으로써 설계를 검증한다.

# Agenda

## 1. 순차논리회로 설계

- 1) 간단한 상태도의 구현
- 2) 레지스터의 구현
- 3) Up-down 카운터
- 4) 순차 검출기

## 2. 기타 논리회로 설계

- 1) 클럭을 사용하는 회로와 사용하지 않는 회로
- 2) 스텝 클럭(펄스) 발생회로
- 3) 양방향 버스

# 1. 순차논리회로 설계



1) 간단한 상태도의 구현

2) 레지스터의 구현

3) Up-down 카운터

4) 순차 검출기

# 2. 기타 논리회로 설계

1) 클럭을 사용하는 회로와 사용하지 않는 회로

2) 스텝 클럭(펄스) 발생회로


3) 양방향 버스

## → 상태도(FSM : Finite State Machine)

- 조합논리회로만으로 디지털 논리회로를 설계하는 것이 쉽지 않음
- 상태도는 순차논리회로의 동작을 표현 한 후에 Verilog HDL로 설계
- FSM(Finite State Machine)은 순차논리회로를 설계하는 하나의 방법

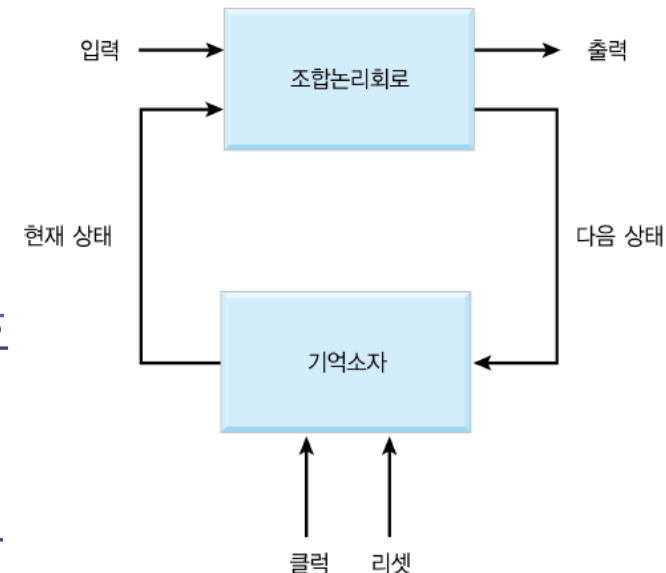
## → 순차논리회로의 구성요소

- 기억소자 : 플립 플롭을 포함하며 순차 논리 회로의 상태를 기억
- 조합논리회로 : 외부 입력과 상태 정보 등 두 입력 신호와, 다음 상태 정보와 외부 출력 신호 등 두 출력 신호가 있음
- 클럭 : FSM의 상태가 변하는 동기 클럭이 필요



## → 무어 머신(Moore Machine), 무어 모델(Moore Model)

- 상태 머신(State Machine)이 현재 상태에만 영향을 받음

 


- 초기 상태에서 클럭의 에지에서 i가 '0'이면 S0상태 유지, '1'이면 S1으로 천이
- 출력 y는 S0에서 항상 입력 m을 출력하고, S1에서 항상 입력 n을 출력



밀리 머신(Mealy Machine), 밀리 모델(Mealy Model)

 - 상태 머신(State Machine)이 현재 상태와 입력에 영향을 받음



- 초기 상태에서 클럭의 에지에서 i가 '0'이면 S0상태 유지, '1'이면 S1으로 천이
- 출력 y는 S0에서 S1으로 천이될 때 입력 n을 출력, S1에서 S0로 천이될 때 입력 m을 출력

## → 무어 모델의 Verilog 설계

```
1  module SimpleStateMachine(clk, rst, i, m, n, y);
2      input      clk, rst, i, m, n;
3      output     y;
4
5      reg        y;
6      reg        state;
7      reg        next_state;
8
9      parameter S0=1'b0, S1=1'b1;
10
11     always @(posedge clk)
12         if (~rst)    state = S0;           // 리셋
13         else        state = next_state;
14
15     always @(i or state)
16         case(state)           // 상태 천이
17             S0:
18                 if(i) next_state = S1;
19                 else  next_state = S0;
20             S1:
21                 if(i) next_state = S0;
22                 else  next_state = S1;
23         endcase
```



```
25    always @(state or m or n)
26        case (state)
27            S0: y = m;
28            S1: y = n;
29        endcase
30    endmodule
```

## → 상태 정의

- 상태를 정의하려면 FSM에서 천이할 수 있는 상태를 정의
- 2개의 상태를 parameter를 사용하여 정의

```
parameter S0=1'b0, S1=1'b1;
```

- 두 상태이므로 한 비트가 할당되어 '0'일 때에는 S0, '1'일 때에는 S1이 각각 할당

## → 상태 천이 표현

```
always @(clock edge)                                // 클럭 에지가 발생했을 때
if (reset = '1')                                     // 리셋 버튼이 눌릴 때
    <state_name> = <initial state>;
else
    <state_name> = <next_state>;
always @(input or <state_name>)
case <state_name>                                     // 상태 및 입력에 따른 동작 설정
    <state0> :
        if (input = ...) begin
            <next_state> = <state_x>;
            ...
            ...
        end
        else if (input = ...) begin <next_state> = <state_y>;
            ...
            ...
        else ...
            ...
            ...
```

```
<state1> :  
    ...  
    <next_state> = <state_z>;  
    ...  
endcase;
```

- 무어 모델에 대한 일반적인 형식
- 리셋에 의해 초기 상태로 되고, 클럭의 에지에 의해 동기가 되어 다음 상태로 천이
- always 블록에서 다음 상태를 결정
- case~endcase 에 의한 다음 상태 결정

```
case(state)
```

```
  S0:
```

```
    if(i)    state = S1;
```

```
    else     state = S0;
```

```
  S1:
```

```
    if(i)    state = S0;
```

```
    else     state = S1;
```

```
endcase
```

S0 상태에서 입력 i가 '1'이면 다음 상태는 S1, 입력 i가 '0'이면

다음 상태가 S0를 유지

// 상태가 S0일 때

// i가 1이면 다음 상태로 천이

// 상태가 S1일 때

// i가 1이면 다음 상태로 천이

## → 출력 값 할당


- 입력과 상관없이 출력이 현재 상태에 의해 결정 → 무어 모델
- 밀리 모델에 의한 출력 값 할당 : 출력 부분을 상태 천이 case 문에 포함

```
1  always @(i or state or m or n)
2      case(state)
3          S0:
4              if(i) begin
5                  next_state = S1; y = n;
6              end
7              else begin
8                  next_state = S0; y = m;
9              end
10         S1:
11             if(i) begin
12                 next_state = S0; y = m;
13             end
14             else begin
15                 next_state = S1; y = n;
16             end
17     endcase
```

S0일 때 입력 n 출력

S1일 때 입력 n 출력

## → 시뮬레이션 및 실행

 

- 상태 S0에서는 출력 y는 입력 m 값을 출력, S1에서는 n 값을 출력
- 클럭 : 푸시버튼 스위치를, 출력 y : LED, 입력 i, m, n : 슬라이드 스위치를 할당 실행

# 1. 순차논리회로 설계

1) 간단한 상태도의 구현



2) 레지스터의 구현

3) Up-down 카운터

4) 순차 검출기

# 2. 기타 논리회로 설계


1) 클럭을 사용하는 회로와 사용하지 않는 회로

2) 스텝 클럭(펄스) 발생회로

3) 양방향 버스
 
## → 레지스터

- 모든 순차논리회로는 하나 이상의 레지스터를 포함
- 레지스터는 클럭에 의해 값이 변하므로 순차논리회로의 하나



- 비동기 로드(load) 레지스터 : load 신호가 클럭에 영향을 받지 않음(첫 번째)
- 비동기 클리어, 프리셋 레지스터 : 클리어, 프리셋 신호가 클럭에 영향을 받지 않음(두 번째)

- Verilog HDL의 인퍼런스(Inference)에 의해 동작을 표현

# Verilog를 이용한 레지스터의 표현

## → 레지스터의 Verilog 표현

```

1  module RegisterInference(clk, clr, pre, load, data, d, q1, q2);
2      input    clk, clr, pre, load, data, d;
3      output   q1, q2;
4      reg      q1, q2;
5
6      always @(posedge clk or posedge load)           // 첫 번째 레지스터
7          if (load)
8              q1 <= data;
9          else
10             q1 <= d;
11
12     always @(posedge clk or negedge clr or negedge pre) // 두 번째 레지스터
13         if (!clr)
14             q2 <= 1'b0;
15         else if (!pre)
16             q2 <= 1'b1;
17         else
18             q2 <= d;
19 endmodule

```

- 하나의 레지스터는 하나의 always 블록에서 표현
- 첫 번째 always 블록 : 첫 번째 비동기 load 레지스터를 표현



# 디바이스 핀 할당 및 실행

## → 신호 이름과 할당된 입출력 장치

신호 이름	입/출력	장치 종류	핀 번호(장치 번호)	
			DIGCOM-X1.3	DIGCOM-A1.2
clk	입력	클럭(1MHz)	E16(clock)	P84(clock)
load	입력	슬라이드 스위치	K9(SW2)	P117(SW2)
data	입력	슬라이드 스위치	T9(SW1)	P118(SW1)
d	입력	슬라이드 스위치	R9(SW0)	P119(SW0)
q1	출력	LED	F11(D8)	P105(D8)
pre	입력	푸시버튼 스위치	P8(FGO)	P82(FGO)
clr	입력	푸시버튼 스위치	L8(RESET)	P133(RESET)
q2	출력	LED	A15(D9)	P104(D9)

- 비동기 load 테스트 : load에 '1'을 입력, data 스위치에 '0'과 '1'을 입력하고 q1에 출력이 되는지 확인
- pre(프리셋) 테스트 : 입력 d에 '0'을 입력하고 pre 입력 스위치를 누르면 비동기 프리셋이므로 q2에 '1'이 출력됨
- clr(클리어) 테스트 : 입력 d에 '1'을 입력하고 clr 입력 스위치를

누르면 비동기 클리어이므로 q2에 '0'이 출력됨

IP&D Global Leader

## 1. 순차논리회로 설계

1) 간단한 상태도의 구현

2) 레지스터의 구현



3) Up-down 카운터

4) 순차 검출기

## 2. 기타 논리회로 설계


1) 클럭을 사용하는 회로와 사용하지 않는 회로

2) 스텝 클럭(펄스) 발생회로

3) 양방향 버스
 
## → modulo-4 up-down 카운터

- 입력 x가 '0'이면  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$  up 카운터 동작
- 입력 x가 '1'이면  $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 3$  down 카운터 동작
- 카운트 동작의 상태도



# Verilog를 이용한 Up-down 카운터 설계 Up-down 카운터



modulo-4 up-down 카운터의 Verilog 설계

- 입력 x가 '0'이면 0→1→2→3→0 up 카운터 동작
- 입력 x가 '1'이면 3→2→1→0→3 down 카운터 동작
- 카운트 동작의 Verilog 표현


```
1 module UpDownCounter(reset, stepClk, UpDown, cnt_out, FND, FNDSel2, FNDSel1);
2     input          reset, stepClk, UpDown;
3     output [1:0]    cnt_out;
4     output [6:0]    FND;
5     output          FNDSel2, FNDSel1;
6
7     reg [6:0]        FND;
8     wire             FNDSel2=1'b1, FNDSel1=1'b0;
9
10    parameter        S0=2'b00, S1=2'b01, S2=2'b10, S3=2'b11;
11    reg [1:0]         state=S0;
12
13    always @(posedge stepClk or negedge reset) begin
14        if (~reset) // 리셋
15            state <= S0;
```

# Verilog를 이용한 Up-down 카운터 설계

Up-down 카운터

```
16     else
17         case(state)                                // 상태 천이
18             S0:
19                 if(~UpDown) state <= S1;
20                 else       state <= S3;
21             S1:
22                 if(~UpDown) state <= S2;
23                 else       state <= S0;
24             S2:
25                 if(~UpDown) state <= S3;
26                 else       state <= S1;
27             S3:
28                 if(~UpDown) state <= S0;
29                 else       state <= S2;
30         endcase
31     end
32
33     always @(state)                                // 7-세그먼트에 결과 출력
34     begin
35         case(state)
36             S0 : FND = 7'b11111110;
37             S1 : FND = 7'b01100000;
38             S2 : FND = 7'b1101101;
39             S3 : FND = 7'b1111001;
40         endcase
41     end
42     assign cnt_out = state;
43 endmodule
```

## → 시뮬레이션 결과

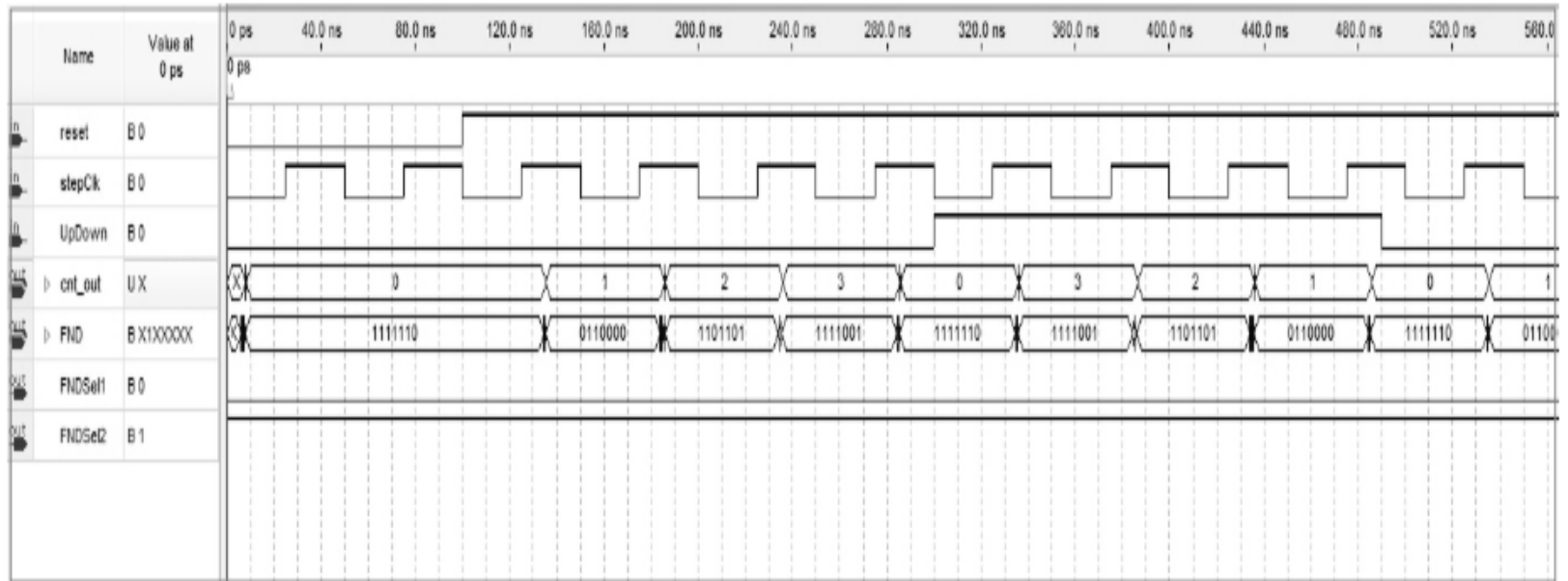

- 클럭을 푸시버튼 스위치에 할당하고 출력을 2개의 LED 또는 FND에 할당하여 카운트 동작을 확인

## 1. 순차논리회로 설계

1) 간단한 상태도의 구현

2) 레지스터의 구현

3) Up-down 카운터



4) 순차 검출기

## 2. 기타 논리회로 설계

1) 클럭을 사용하는 회로와 사용하지 않는 회로


2) 스텝 클럭(펄스) 발생회로

3) 양방향 버스


 
## 순차 검출기

- '1'이 연속해서 세 번 입력되면 '1'을 출력
- 순차 검출기의 상태도





# Verilog를 이용한 순차 검출기 설계

## → 순차 검출기의 Verilog 설계

```


1  module SequenceDetector(stepClk, reset, inp, outp);
2      input    stepClk, reset, inp;
3      output   outp;
4      wire     outp;
5      reg [1:0] state;
6      parameter S0=2'b00, S1=2'b01, S2=2'b10, S3=2'b11;
7
8      always @(posedge stepClk or negedge reset)
9          if (~reset)                                // 리셋
10             state <= S0;
11          else
12             case (state)                             // 상태 천이
13                 S0: if (inp) state <= S1;
14                     else state <= S0;
15                 S1: if (inp) state <= S2;
16                     else state <= S0;
17                 S2: if (inp) state <= S3;
18                     else state <= S0;
19                 S3: if (inp) state <= S3;
20                     else state <= S0;
21             endcase
22             assign outp = (state == S3);
23     endmodule

```

- S0, S1, S2, S3 : 각각 '1'이 입력 안된 상태, 한 번, 두 번, 세 번 상태를 나타냄
- 기본 형식이 Up-down 카운터와 동일, 그러나 입력 조건에 따라 다른 천이

# 시뮬레이션 및 실행

## → 시뮬레이션 결과

 

- 클럭의 상승에지에서 입력 inp가 '1'을 세 번 유지하면 출력 outp에 '1' 출력
- 클럭 입력에 푸시버튼 스위치를 할당하여 실행하여 결과를 확인

# 1. 순차논리회로 설계

- 1) 간단한 상태도의 구현
- 2) 레지스터의 구현
- 3) Up-down 카운터
- 4) 순차 검출기

# 2. 기타 논리회로 설계



1) 클럭을 사용하는 회로와 사용하지 않는 회로

2) 스텝 클럭(펄스) 발생회로

3) 양방향 버스

# 클럭을 사용하는/사용하지 않는 회로

## → 동기식 회로의 사용

- 비동기 조합 논리 : 게이트의 지연시간 차에 의해 글리치가 발생
- 동기 조합논리 : 입력 클럭에 의해 출력이 발생하므로 필요 없는 글리치

제거

```

1  module ClockSync(clk, a, b, d, k);
2      input    clk;
3      input    a, b;
4      output   d, k;
5
6      wire     d;
7      reg      k;
8
9      assign    d = a & b;                // 클럭에 동기하지 않는 출력
10
11     always @ (posedge clk)
12     begin
13         k <= a & b;                    // 클럭의 상승 에지에 동기한 출력
14     end
15 endmodule


```

- 출력 d와 k는 같은 논리식을 갖지만 출력 d는 비동기로 출력되지만,

k는 클럭의 상승에지에 동기되어 출력

## → 시뮬레이션 결과


- 동기 출력과 비동기 출력 시간 차이가 짧으므로 시뮬레이션으로 확인

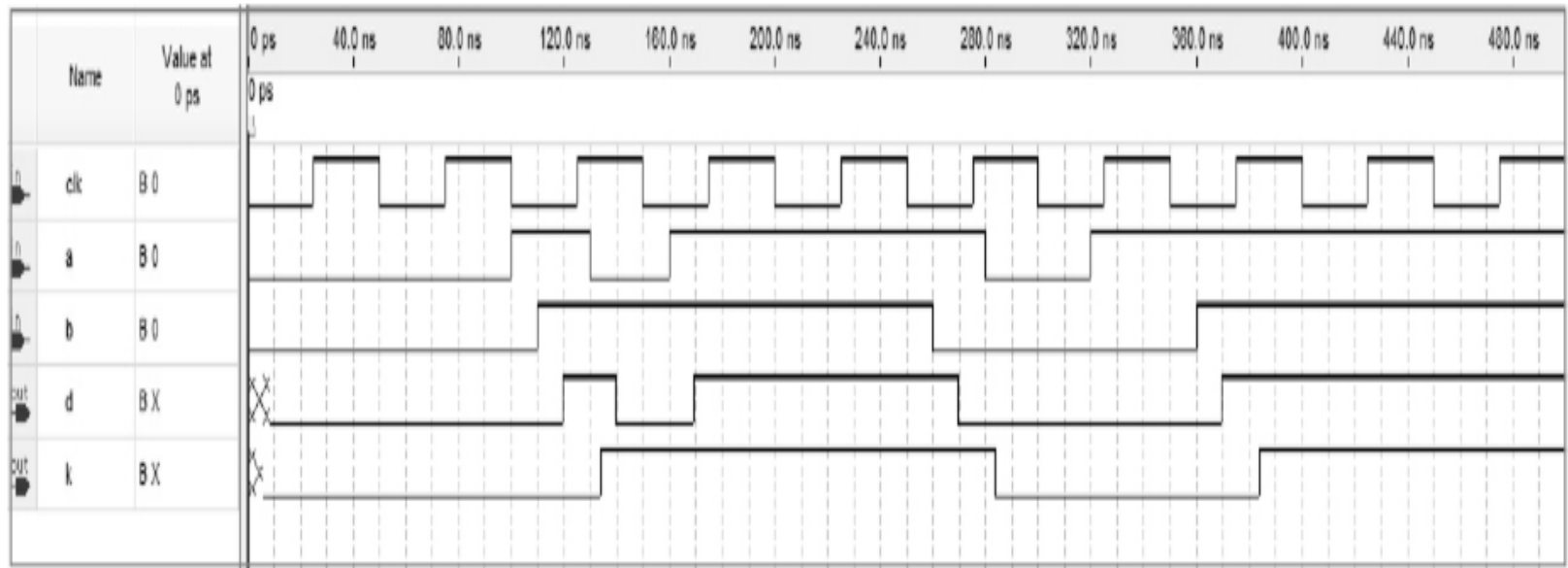

- 비 동기 출력 d는 135ns~165ns에 원하지 않는 신호가 일시적으로 발생
- 동기 출력 k는 131ns 지점에서 클럭에 동기되어 '1' 값을 유지

## → 플립플롭에 의한 동기 출력

- 밀리 모델의 동기식 출력을 위해 출력 값이 플립플롭에 저장되도록 설계

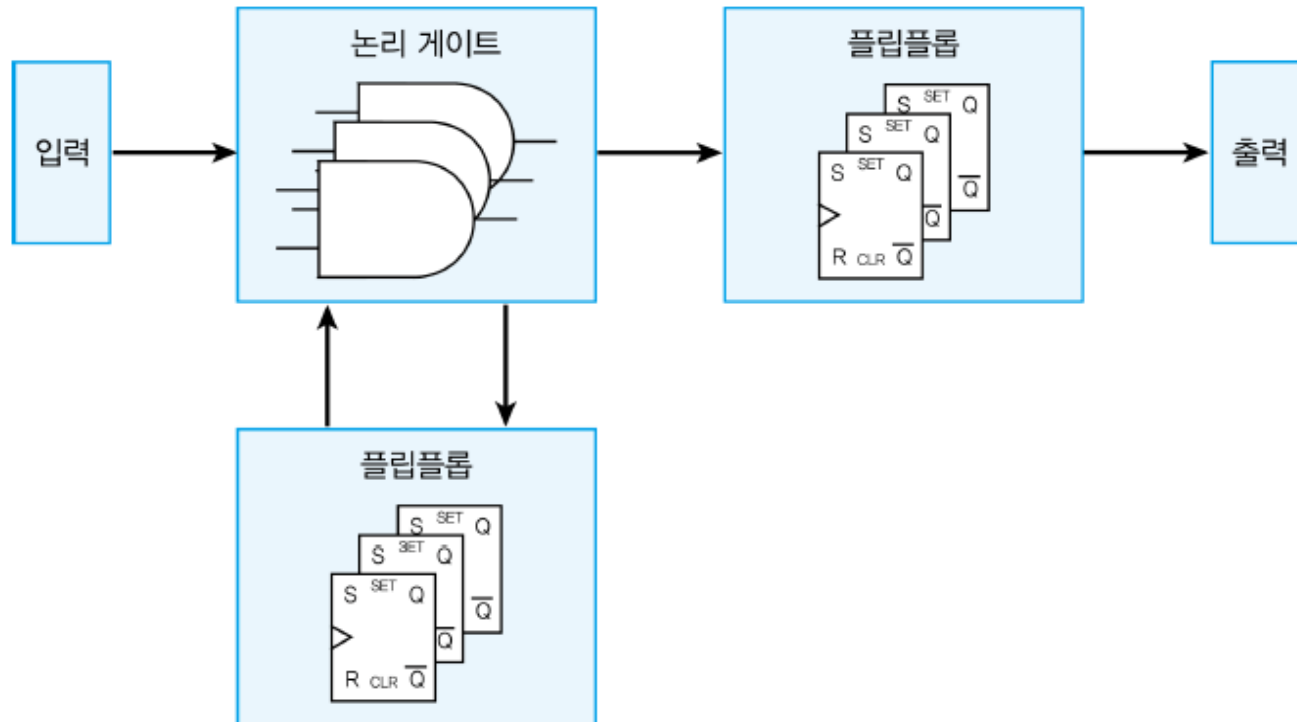

# 1. 순차논리회로 설계

- 1) 간단한 상태도의 구현
- 2) 레지스터의 구현
- 3) Up-down 카운터
- 4) 순차 검출기

# 2. 기타 논리회로 설계

- 1) 클럭을 사용하는 회로와 사용하지 않는 회로




- 2) 스텝 클럭(펄스) 발생회로

- 3) 양방향 버스
 
## → 스텝 클럭

- 스위치를 눌렀을 때 눌리는 시간에 상관없이 하나의 클럭을 발생
- 스위치 입력을 스텝 클럭 또는 펄스로 사용할 때 디지털 회로의 처리 속도가 스위치를 누르는 시간보다 상대적으로 매우 짧음



- 초기 상태에서 스위치를 누르면 상승 클럭에서 S1으로 천이, '1'을 출력
- S1상태에서 다음 클럭에서 '0'을 출력 → 한 클럭펄스만큼의 '1'을 발생
- 스위치를 떼면 다시 초기상태 S0으로 리턴



## Verilog를 이용한 스텝 클럭 발생회로 설계

## ➡ 스텝 클럭(펄스) 회로의 Verilog 설계

```

1  module StepClock(rst, clk, stepSwitch, stepPulse);
2      input      rst, clk, stepSwitch;
3      output     stepPulse;
4
5      reg        stepPulse;
6      reg        state;
7      reg        clk1Hz;
8      integer    m=0;
9
10     parameter S0=1'b0, S1=1'b1;
11
12     always @ (posedge (clk)) begin                // 스텝 클럭 발생
13         if (m >= 499999) begin
14             m <= 0;
15             clk1Hz <= ~clk1Hz;
16         end else
17             m <= m + 1;
18     end
19
20     always @(posedge clk1Hz or negedge rst)
21     begin
22         if(~rst)
23             state <= S0;                // 리셋

```

## Verilog를 이용한 스텝 클럭 발생회로 설계

```


24     else
25         case(state)                                // 스텝 펄스 변경
26             S0:
27                 if(stepSwitch) begin
28                     state <= S1;
29                     stepPulse <= 1'b1;
30                 end else state <= S0;
31             S1:
32                 if(stepSwitch) begin
33                     state <= S1;
34                     stepPulse <= 1'b0;
35                 end else begin
36                     state <= S0;
37                     stepPulse <= 1'b0;
38                 end
39             endcase
40     end
41 endmodule

```

- 1Hz 클럭을 사용하여 1초 동안 ON 상태를 유지
- stepSwitch를 누르면 1초 동안 LED가 켜짐
 
## → 시뮬레이션

- 1Hz 클럭을 위해서 시뮬레이션에서 1,000,000분주를 하기 위해서는 긴 시간 필요하므로 분주 수를 줄여서 시뮬레이션 실행



- 190ns에서 약 2클럭동안 '1' 상태를 유지 했지만 한 클럭 기간동안 '1' 출력

# 1. 순차논리회로 설계

- 1) 간단한 상태도의 구현
- 2) 레지스터의 구현
- 3) Up-down 카운터
- 4) 순차 검출기

# 2. 기타 논리회로 설계

- 1) 클럭을 사용하는 회로와 사용하지 않는 회로
- 2) 스텝 클럭(펄스) 발생회로  3) 양방향 버스

# Verilog를 이용한 양방향 버스 설계

➔ 양방향 버스 : 메모리에서 데이터 버스 또는 양방향 포트에서 입출력으로

데이터 전송

```

1  module BidirBus (oe, clk, inp, outp, bidir);
2      input  oe;
3      input  clk;
4      input  [7:0] inp;
5      output [7:0] outp;
6      inout  [7:0] bidir;           // 양방향 신호
7
8      reg    [7:0] a;
9      reg    [7:0] b;
10
11     assign bidir = oe ? a : 8'bZ;   // 제어신호
12     assign outp  = oe ? 8'bz : b;
13
14     always @ (posedge clk)
15     begin
16         b <= bidir;
17         a <= inp;                   // 입력 값 임시 저장
18     end
19 endmodule

```


# Verilog를 이용한 양방향 버스 설계

- `bidir` : 양방향(`inout`)으로 선언, 제어신호(`oe`)가 '1'→출력 동작, '0'→입력동작
- `inp`, `outp`를 선언, register `a`에 `inp` 입력 신호 값을 항상 저장, `oe`이 '1'이면 `a`에 저장된 값을 `bidir`에 할당하므로 출력 포트로 동작
- `oe`이 '0'이면 `bidir`에 'z'를 출력 high impedance 상태를 갖게하여 입력을 받음
- `bidir`이 입력으로 동작할 때 입력 값을 위해 register `b`를 `bidir`에 입력된 값을 저장하고 이 값을 출력포트 `outp`에 출력하면 `bidir`에 입력된 값이 `outp`로 출력


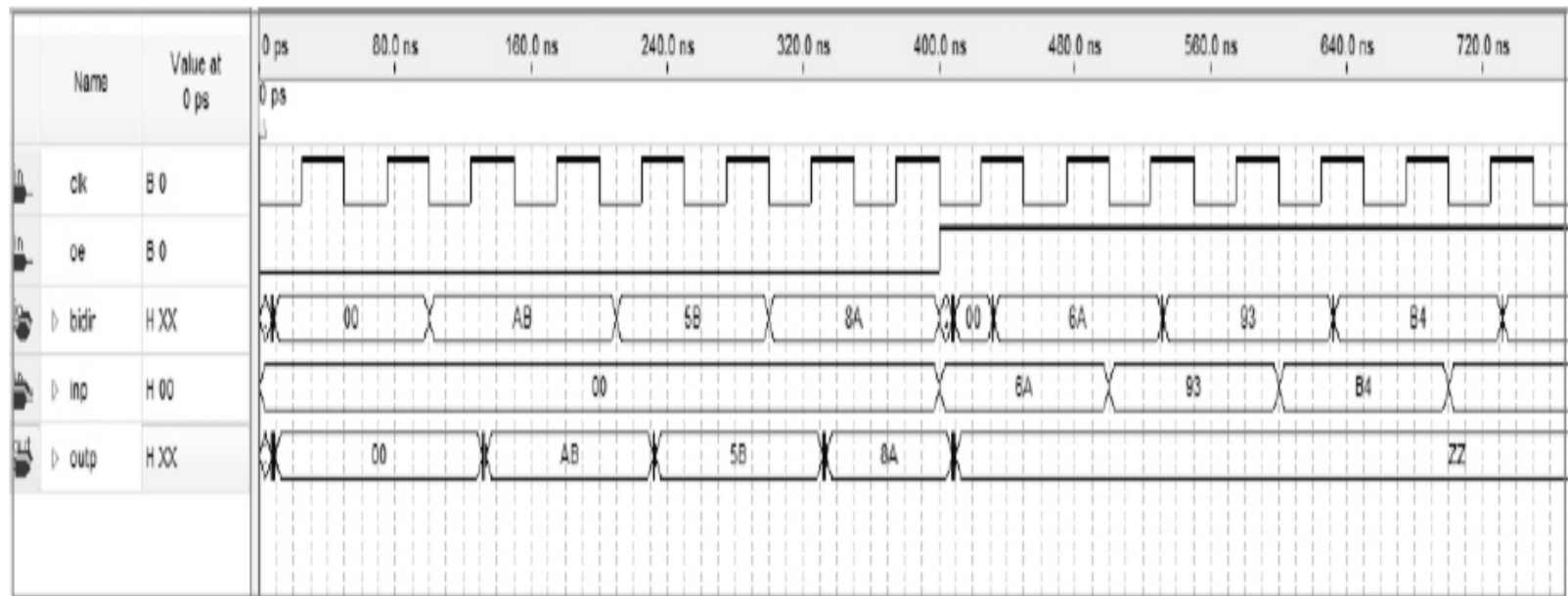
## 시뮬레이션

- 양방향 포트로 사용할 수 있는 입출력 장치가 없으므로 시뮬레이션으로 확인



- 양방향 버스(bidir) : 100ns~400ns → 입력, 그 이후 → 출력으로 동작

# Q & A

수고하셨습니다.